

Hoja de Registro de Datos: Experiencia Integrada B

Registro de Barrido de Cargas, Potencia y Discrepancias

Equipo: _____

Valores Base del Equivalente: $V_{th} = \underline{\hspace{2cm}}$ V | $R_{th} = \underline{\hspace{2cm}}$ k Ω

Tabla de Barrido de Potencia

Nota: Registre si I_L es medida directamente o calculada de manera indirecta (V_L/R_L).

[illegible]

Análisis de Resultados (Efecto de Carga y Máximo)

1. Resistencia experimental donde se obtuvo el mayor valor de potencia ($P_{L,\max}$):

2. Desviación respecto al valor teórico predicho ($\Delta R = R_{L,\max,\exp} - R_{th}$):

3. **Efecto de Carga:** Observe sus datos de V_L . ¿Qué ocurre con la tensión que recibe la carga a medida que inserta resistencias (R_L) cada vez más grandes? Justifique brevemente mediante el concepto de divisor de tensión con R_{th} .

4. A partir de sus observaciones, formule **una hipótesis técnica** que justifique las discrepancias entre SPICE y la medición de potencia máxima obtenida. (Evite justificaciones como "error humano").