

Hoja de Registro y Evidencia: Lab 3 (LM741)[cite: 12]

Grupo: _____ Fecha: _____
Integrantes: _____[cite: 12]
Marcado LM741: _____ Fabricante: _____[cite: 12]
Datasheet verificado: Sí / No[cite: 12]

1. Readiness Gate (Validación Previa)[cite: 12]

Circuito construido ☐ Pinout verificado ☐ Alimentación verificada ☐
Valores resistores medidos ☐ Lazo de feedback revisado ☐ Nodos E/S identificados ☐

2. Medición Teórica y Resistiva[cite: 12]

$R_1 =$ _____ $R_2 =$ _____ $R_3 =$ _____ $R_4 =$ _____[cite: 12]
Ratio $k_- = R_2/R_1 =$ _____ Ratio $k_+ = R_4/R_3 =$ _____ $\Delta k =$ _____[cite: 12]
Relación ideal predecida: $V_{o,ideal} =$ _____[cite: 12]

3. Medición Baseline (T1)[cite: 12]

Condición $V_1 = V_2 = 0$ V[cite: 12].
 $V_{1,meas} =$ _____ $V_{2,meas} =$ _____ $V_{o,ideal} = 0$ V[cite: 12]
 $V_{o,before} =$ _____ $e_{before} = V_{o,before} - 0 =$ _____[cite: 12]

4. Troubleshooting (Auditoría previa a compensar)[cite: 12]

Marcar completado[cite: 12]: Supply ☐, Ground ☐, Pinout ☐, Feedback ☐, Valores ☐, Inputs ☐, Instrumento ☐, Saturación ☐, Mismatch ☐.

Causa Probable Propuesta[cite: 12]: Wiring ☐, Supply/Ref ☐, Mismatch ☐, Instru. ☐, V_{OS} ☐, I_B/I_{OS} ☐.

5. Procedimiento de Compensación[cite: 12]

¿Intento de ajuste realizado? Sí / No Método usado: _____[cite: 12]
Magnitud ajustada (minimizada): _____[cite: 12]

6. Post-Compensación (Misma condición T1)[cite: 12]

$V_{o,after} =$ _____ $e_{after} =$ _____ $\Delta|e| = |e_{before}| - |e_{after}| =$ _____[cite: 12]

7. Interpretación Final y Verificación T2[cite: 12]

Verificación T2 ($V_2 = 50$ mV): $V_{o,T2} =$ _____ (Ideal: 0.500 V)[cite: 12].
¿El error bajo T1 disminuyó? Sí / No[cite: 12].
¿Qué evidencia respalda esto? _____[cite: 12]

Problemas restantes sin explicar: _____[cite: 12]
Fotografías/Evidencia guardada: Sí / No[cite: 12].