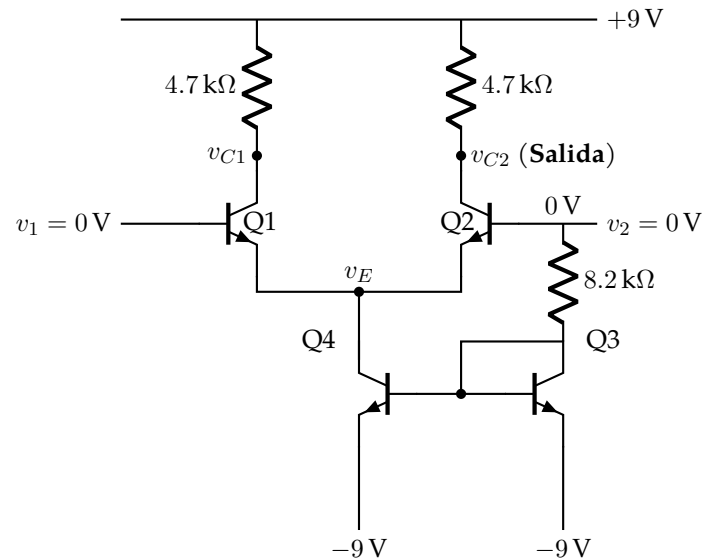


Guía Complementaria: Conexiones Físicas y de Instrumentación (Hito 2)

Documento ilustrativo sobre la topología física de los ensayos[cite: 6]. La salida oficial es $v_o = v_{C2}$ [cite: 6]. Todo instrumento de laboratorio debe referenciarse estrictamente al nodo 0 V central del circuito[cite: 6].


1. Par Diferencial (Estado Estático DC y polarización)

Antes de inyectar AC, este es el diagrama de polarización. Las bases están aterrizadas a 0 V.



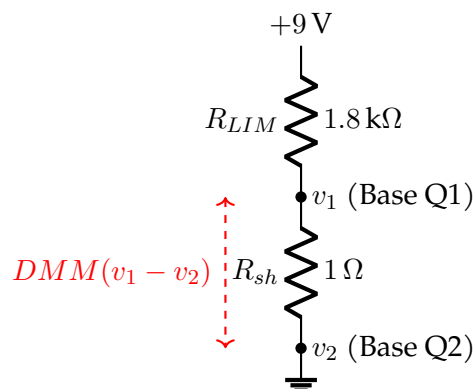
2. Prueba DC de Sensado (Inyección vía Shunt)

Este ensayo **NO** usa generador de funciones, es puramente DC[cite: 6]. Emplea un Shunt para generar v_d [cite: 6].



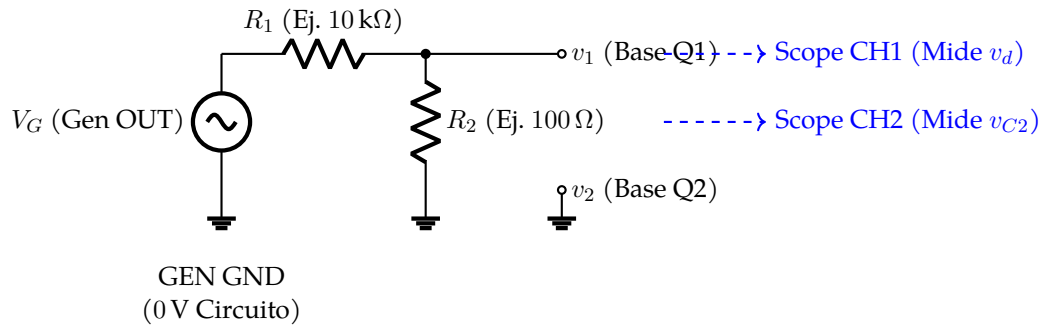
3. Inyección AC Diferencial (One-Sided con Atenuador)

Uso de un generador de un canal. La atenuación evita saturar el circuito. Objetivo: $v_d \approx 5$ mV peak en la base[cite: 6].



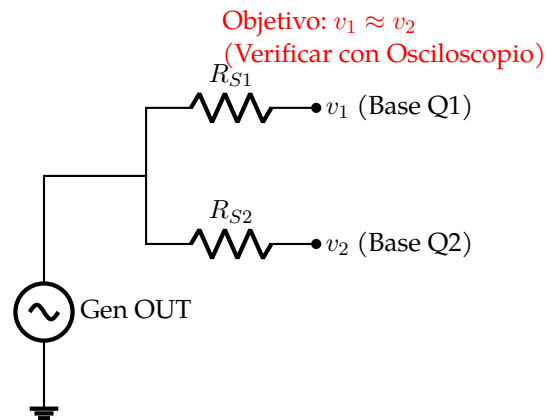4. Inyección AC Modo Común

La misma señal del generador se envía a ambas bases ($v_1 = v_2 = v_{cm}$)[cite: 6].



Nota: $R_{S1} = R_{S2}$. Su valor depende de la impedancia del generador y cables; su fin es equilibrar la inyección[cite: 6].