

Práctica de Consolidación: Superposición (Path A)**Trabajo en Parejas - Superación de Errores Procedimentales****Parte 1: Clasificación de Errores Comunes**

Lea las siguientes acciones realizadas por un estudiante ficticio al aplicar superposición. Indique qué regla infringió y cuál es la corrección física o matemática.

1. "Al analizar el subcircuito de la fuente de corriente, reemplacé la fuente de voltaje de 10 V por un circuito abierto."
2. "Al analizar el subcircuito de la fuente de voltaje, reemplace la fuente de corriente de 5 mA por un cable."
3. "La primera contribución fue de 6 V y la segunda de -1.2 V. El resultado total que reporté fue 7.2 V sumando ambas cantidades."

Parte 2: Práctica de Cálculo y Signos

Ejercicio A1: Fuentes Aditivas En un circuito se tiene:

- $V_s = 15$ V (polo positivo conectado a R_1).
- $R_1 = 5$ k Ω (entre V_s y el nodo V_o).
- $R_2 = 10$ k Ω (entre V_o y tierra).
- $I_s = 0.5$ mA (conectada entre tierra y V_o , inyectando corriente **hacia** el nodo V_o).

Calcule V_o aplicando superposición y prestando extrema atención a las referencias. Muestre sus subcircuitos equivalentes.

Ejercicio A2: Fuentes de Efecto Opuesto En un circuito diferente se tiene:

- $V_s = 8$ V (polo positivo conectado a R_1).
- $R_1 = 2$ k Ω (entre V_s y el nodo V_o).

- $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ (entre V_o y tierra).
- $I_s = 1 \text{ mA}$ (conectada entre el nodo V_o y tierra, extrayendo corriente **desde** V_o hacia tierra).

Calcule V_o aplicando superposición. Compruebe la consistencia de sus signos.