

Hoja de Registro de Datos: Experiencia Integrada A (Corregida)

Registro de Predicciones y Mediciones en Banco

Equipo / Integrantes: _____

Tabla 1: Verificación de Componentes (Fase 1)

Componente	Valor Nominal	Valor Medido (Ω)
R_1	4.7 k Ω	
R_2	10 k Ω	
R_3	6.8 k Ω	
R_{L1}	1.0 k Ω	
R_{L2}	2.2 k Ω	
R_{L3}	4.7 k Ω	
R_{L4}	10.0 k Ω	

Tabla 2: Predicciones Analíticas (Prelaboratorio)

Parámetro	Cálculo Analítico (Teoría)	Simulación SPICE
$V_a^{(V1)}$ (Superposición)	4.627 V	
$V_a^{(V2)}$ (Superposición)	1.087 V	
$V_{th} = V_{oc}$	5.714 V	
R_{th}	2.175 k Ω	
I_N	2.628 mA	

Tabla 3: Registro de Resultados Integrados (Fases 3 a 6)

Error Relativo: $\varepsilon_r = \left| \frac{\text{Medido} - \text{Teórico}}{\text{Teórico}} \right| \times 100 \%$.

Caso	Var.	Teoría	SPICE	Medición	Error %	Observación
Superposición V1	$V_a^{(V1)}$	4.627 V				
Superposición V2	$V_a^{(V2)}$	1.087 V				
Red completa	V_a	5.714 V				
Puerto abierto	V_{oc}	5.714 V				
Equivalente	R_{th}	2.175 k Ω				
Norton	I_N	2.628 mA		N/A	N/A	Supervisada
Carga 1 (1.0 k Ω)	V_L	1.800 V				
Carga 2 (2.2 k Ω)	V_L	2.874 V				
Carga 3 (4.7 k Ω)	V_L	3.907 V				
Carga 4 (10.0 k Ω)	V_L	4.694 V				