

Título del Informe: [Fenómeno/Teorema] en Redes Resistivas

Nombre del Estudiante 1 (ID: XXXXXXXXX), Nombre del Estudiante 2 (ID: XXXXXXXXX)

Ingeniería Mecatrónica, Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – Sede Tarija

IMT-121 — Circuitos Electrónicos I

Fecha: 18 de septiembre de 2026 | Grupo: [Número o Identificador]

Resumen—En este documento se presenta la verificación experimental de...

Index Terms—Término 1, Término 2, Término 3.

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

Este experimento investiga si una red resistiva lineal puede...

II. MODELO DEL CIRCUITO Y PREDICCIONES ANALÍTICAS

II-A. Definición del Circuito y Referencias

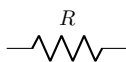


Figura 1. Esquemático del circuito bajo prueba indicando referencias y puerto de análisis.

II-B. Relaciones Fundamentales

Las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del circuito son:

$$V_{th} = V_{oc} \quad (1)$$

II-C. Predicciones Analíticas

Cuadro I
PREDICCIONES ANALÍTICAS PREVIAS

Magnitud	Predicción Analítica	Unidad
Variable 1	Valor	Unidad
Variable 2	Valor	Unidad

III. METODOLOGÍA

III-A. Simulación (SPICE)

III-B. Montaje Experimental

III-C. Procedimiento

- Se configuró...
- Se mantuvo fijo...
- Se midió...

IV. RESULTADOS

V. DISCUSIÓN

VI. CONCLUSIONES

- La medición de la tensión de circuito abierto difirió del V_{th} analítico en un X %, lo cual...
- La red cargada y su equivalente de Thévenin produjeron tensiones terminales similares, soportando...

REFERENCIAS

- [1] B. Quiroga Turdera, *Guía de Laboratorio IMT-121*, Universidad Católica Boliviana, 2026.

Cuadro II
COMPARACIÓN DE RESULTADOS: TEORÍA, SIMULACIÓN Y MEDICIÓN

Magnitud	Teoría	SPICE	Medición	Error Relativo (%)
Variable 1	Valor	Valor	Valor	Valor
Variable 2	Valor	Valor	Valor	Valor