

Verificación Experimental de Superposición y Equivalentes de Thévenin/Norton en una Red Resistiva

[Nombre del Estudiante 1], [Nombre del Estudiante 2]
Ingeniería Mecatrónica, Universidad Católica Boliviana “San Pablo” – Sede Tarija
IMT-121 — Circuitos Electrónicos I
Fecha: 18 de septiembre de 2026 | Grupo: [ID del Grupo]

Resumen—[Escribir resumen aquí]

Index Terms—Superposición, equivalente de Thévenin, equivalente de Norton, linealidad, LTSpice, validación experimental.

I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

[Escribir introducción aquí]

II. MODELO DEL CIRCUITO Y PREDICCIONES ANALÍTICAS

II-A. Definición del Circuito y Referencias

[Insertar esquemático aquí]

II-B. Relaciones Fundamentales

Las respuestas parciales bajo el principio de superposición se combinan algebraicamente:

$$V_{a,\text{total}} = V_a^{(V1)} + V_a^{(V2)} \quad (1)$$

Los parámetros del equivalente se relacionan mediante:

$$V_{th} = V_{oc} \quad (2)$$

$$R_{th} = R_{\text{vista desde puerto}} \quad (3)$$

$$I_N = \frac{V_{th}}{R_{th}} \quad (4)$$

II-C. Predicciones Analíticas

Cuadro I
PREDICCIONES ANALÍTICAS BASE

Magnitud	Predicción Analítica	Unidad
$V_a^{(V1)}$		V
$V_a^{(V2)}$		V
$V_{oc} = V_{th}$		V
R_{th}		kΩ
I_N		mA
V_L (R_L conectada)		V

III. METODOLOGÍA

III-A. Simulación

[Descripción de simulación]

III-B. Montaje Experimental

[Descripción del montaje]

III-C. Procedimiento

[Secuencia de pasos]

IV. RESULTADOS

V. DISCUSIÓN

[Escribir discusión aquí]

VI. CONCLUSIONES

[Escribir conclusiones aquí]

REFERENCIAS

- [1] Instructor del Curso, *Experiencia Integrada A — Guía de Laboratorio*, Universidad Católica Boliviana, 2026.

Cuadro II
COMPARACIÓN DE EVIDENCIA EXPERIMENTAL Y SIMULADA

Magnitud	Teoría	SPICE	Medición	Error Relativo (%)
$V_a^{(V1)}$				
$V_a^{(V2)}$				
$V_{a,total}$				
V_{oc}				
R_{th}				
I_N			<i>N/A (Cálculo)</i>	<i>N/A</i>
V_L (con R_L)				
I_L (con R_L)				