

Hoja de Registro y Comparación de Evidencia

Trilogía de Validación: Cálculo Analítico → Simulación → Banco de Pruebas

Equipo: _____

El Error Relativo debe calcularse respecto al valor teórico:

$$\varepsilon_r = \left| \frac{\text{Medido} - \text{Teórico}}{\text{Teórico}} \right| \times 100 \%$$

Magnitud	Var.	Teoría	SPICE	Medición	Error %	Observación / Discrepancia
Superposición Contribución 1	$V_a^{(V1)}$	4.627 V				
Superposición Contribución 2	$V_a^{(V2)}$	1.087 V				
Voltaje Total (Nodal)	V_a	5.714 V				
Voltaje de Circ. Abierto	V_{oc}	5.714 V				
Resistencia de Thévenin	R_{th}	2.175 k Ω				
Corriente de Norton	I_N	2.628 mA		(Indirecta)		
Carga 1 ($R_L \approx 1 \text{ k}\Omega$)	V_{L1}	1.800 V				
Carga 2 ($R_L \approx 2.2 \text{ k}\Omega$)	V_{L2}	2.874 V				
Carga 3 ($R_L \approx 4.7 \text{ k}\Omega$)	V_{L3}	3.907 V				
Carga 4 ($R_L \approx 10 \text{ k}\Omega$)	V_{L4}	4.694 V				

Conclusión de Discrepancias: Identifique la fuente principal de error físico (no humano) observada en el banco.