

Requisito de Avance: Entre Sesiones (Pre-Lab Hito 2)

Para garantizar que la implementación del hardware y las derivaciones matemáticas están alineadas, cada grupo debe remitir el siguiente informe de progreso antes de la próxima sesión[cite: 18].

Lista de Entregables Exigidos

Envíe un documento PDF respondiendo de forma explícita a los siguientes 10 puntos[cite: 18]. Si su grupo no dispone de hardware físico (Track B), complete los campos teóricos/simulados y marque los medidos como explícitamente "Pendiente"[cite: 18].

1. **Evidencia Fotográfica / Esquemática:** Fotografía nítida del estado actual del circuito en protoboard, o el esquema desarrollado detalladamente[cite: 18].
2. **Corriente de Cola (I_T):** Valor medido físicamente de la corriente generada por el espejo Q3-Q4 (si el hardware está disponible)[cite: 18].
3. **Estado Balanceado DC:** Mediciones físicas logradas en el Par Diferencial (Voltajes V_E , V_{C1} , V_{C2}) asumiendo entradas 0 V[cite: 18].
4. **Evidencia de Simulación (LTspice):** Captura del esquemático simulado demostrando el Punto de Operación (.op) del circuito completo[cite: 18].
5. **Identidad del Transistor:** Registro exacto del modelo/número de parte (ej. 2N3904) del transistor empleado tanto en hardware como en la simulación LTspice (proveer la directiva .model utilizada)[cite: 18].
6. **Transconductancia (g_m):** Cálculo matemático explícito de g_m utilizando la corriente I_C de reposo real/simulada de su circuito (No la teórica ideal)[cite: 18].
7. **Ganancia Diferencial (A_d):** Predicción de su ganancia $A_d \approx g_m R_C$ utilizando los valores reales de R_C medidos por su grupo[cite: 18].
8. **Problemas no resueltos:** Descripción de cualquier comportamiento anómalo detectado (ej. offset severo, saturación)[cite: 18].
9. **Componentes Faltantes:** Lista de cualquier elemento del BOM que el grupo aún deba adquirir[cite: 18].
10. **Próxima Acción Física:** Describa cuál será la siguiente conexión o medida a realizar en el laboratorio[cite: 18].