

Triage Residual: Cierre Obligatorio de Experiencia A**Formulario de Remediación Acotada**

Aviso: Si su equipo no ha logrado consolidar los parámetros base de su red, NO debe iniciar el montaje de la Experiencia B. Identifique su rezago a continuación y resuélvalo en los próximos 15 minutos.

Equipo: _____ **Prioridad Residual Única Asignada:** _____

Checklist de Evidencia Mínima

Marque únicamente lo que **ya está validado y documentado** con datos en su hoja de registro. Lo que quede desmarcado es su prioridad inmediata.

- ☐ **Topología Funcional:** Circuito base montado, tierras unificadas, sin cortocircuitos indeseados.
- ☐ **Superposición Experimental Completa:** Mediciones de $V_a^{(V1)}$ y $V_a^{(V2)}$ registradas (desactivando las fuentes con puentes a tierra, no abriendo el circuito). La suma algebraica coincide con la lectura total.
- ☐ **Voltaje de Circuito Abierto:** $V_{oc} = V_{th}$ medido correctamente retirando la carga del puerto.
- ☐ **Resistencia Equivalente:** R_{th} medida con la red totalmente desenergizada, mirando desde $a - b$.
- ☐ **Comparación con SPICE:** Se verificaron las desviaciones relativas entre la simulación y la protoboard.
- ☐ **Discrepancia Documentada:** Tienen escrita al menos una hipótesis técnica que explique los errores (ej. tolerancia real de las resistencias $\neq$ nominal).

Firma del Instructor (Habilitación para iniciar Experiencia B):
