

Checklist de Integración: Cierre Total de Laboratorio (A+B)**Preparación de Evidencia para Reporte IEEE**

Instrucción: Cada equipo debe asegurar que la evidencia primaria listada a continuación esté completamente registrada en sus bitácoras u hojas de datos ANTES de comenzar la redacción del reporte IEEE. Un faltante impedirá completar técnicamente el informe.

Equipo: _____ **Validado por:** _____

1. Experiencia Integrada A

- ☐ Evidencia de **Superposición** completa (Teoría, SPICE, Banco).
- ☐ Medición física explícita de V_{oc} .
- ☐ Determinación segura (red desenergizada) de R_{th} .
- ☐ Parámetros completos de equivalentes Thévenin y Norton (I_N).
- ☐ Comparación directa SPICE - Medición con cálculo de Error Relativo.
- ☐ Identificación y documentación de **al menos una discrepancia técnica**.

2. Experiencia Integrada B

- ☐ Barrido paramétrico sobre múltiples valores de R_L .
- ☐ Registro de V_L e I_L para cada caso en la tabla.
- ☐ Cálculo consistente de P_L .
- ☐ Trazo o representación gráfica de la **Curva de Potencia** (campana).
- ☐ Identificación explícita de la resistencia R_L donde ocurrió el **máximo numérico**.
- ☐ Comparación de dicho máximo experimental contra el valor de R_{th} .
- ☐ Análisis del Efecto de Carga (Loading Effect) documentado.
- ☐ Incorporación de la comparación Teoría-SPICE-Medición para el análisis de potencia.

Pregunta Final de Control de Calidad

¿Qué **único** elemento faltante, cálculo omitido o discrepancia no explicada en esta lista podría impedir que su reporte IEEE esté técnicamente completo y defendible?