

Notas del Instructor: Transición y Evaluación Formativa (Semana 6)**Gestión de Aula y Preguntas de Recuperación****Arquitectura de la Sesión (90 min)**

- **0–10 min | Recuperación Activa (Retrieval):** Evaluar mediante preguntas rápidas el modelo $Ax = b$, homogeneidad y aditividad vistos en la sesión asincrónica.
- **10–25 min | Principio de Superposición y Desactivación:** Presentar formalmente el teorema y justificar físicamente por qué $V_s \rightarrow$ corto e $I_s \rightarrow$ abierto.
- **25–50 min | Ejemplo Guiado Completo:** Desarrollar paso a paso el circuito con fuente de tensión y de corriente, enfatizando el control de signos y la verificación por nodos.
- **50–70 min | Trabajo en Grupo / Ejercicio Independiente:** Resolver el Ejercicio 1 de la hoja de ejercicios con supervisión directa.
- **70–85 min | Límites y Potencia:** Explicar por qué la potencia no se superpone directamente (término cruzado).
- **85–90 min | Cierre y Exit Ticket:** Lanzar la pregunta puente hacia el Teorema de Thévenin.

Banco de Preguntas para Recuperación y Control**1. Preguntas de Inicio (Retrieval):**

- En $Ax = b$, ¿qué representa A si solo cambian las fuentes? (R: *La red física fija*).
- Si $b \rightarrow -2b$ en un sistema lineal, ¿qué ocurre con x ? (R: *Homogeneidad $\rightarrow -2x$*).

2. Chequeo a mitad de sesión (Mid-session):

- "Desactivar una fuente de tensión ideal de 12V significa reemplazarla por _____". (R: *Un cortocircuito*).
- "Desactivar una fuente de corriente ideal de 2mA significa reemplazarla por _____". (R: *Un circuito abierto*).

3. Pregunta de Cierre (Exit Ticket):

- ¿Por qué funciona el teorema de superposición en nuestros circuitos? (R: *Porque la red es lineal, lo que garantiza aditividad y permite sumar respuestas independientes manteniendo la misma referencia*).